

EE16A: Homework 6

Problem 1: Circuit Analysis

Run the following block of code first to get all the dependencies.

```
In [1]: import numpy as np
```

Solving for voltages and currents

```
In [17]: Vs=5
R1=1
R2=2
R3=3
R4=4
R5=5

A = np.array([
    [1, -1, 0, 0, -1, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 1, -1, 1, 0, 0, 0, 0],
    [0, 1, 0, 1, 0, -1, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
    [R1, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 1, 0],
    [0, R2, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0],
    [0, 0, R3, 0, 0, 0, -1, 0, 1],
    [0, 0, 0, R4, 0, 0, 0, 0, -1],
    [0, 0, 0, 0, R5, 0, 0, -1, 1]
])

B = np.array([0, 0, 0, Vs, 0, 0, 0, 0, 0])

x = np.linalg.solve(A, B)
print(x)

[1.70967742  1.64516129  0.67741935  0.74193548  0.06451613  2.38709677
 5.          3.29032258  2.96774194]
```

```
In [ ]:
```